

实验 4：矩阵键盘扫描控制电路设计

林莉淇 PB22051128

1 实验内容

编写 verilog 程序实现矩阵键盘扫描控制电路：四个列控制信号 C0-C3 循环输出“1110、1101、1011、0111”来驱动键盘阵列，每输出一个列序列，紧接着就读取相应的 4 个行信号。通过读取的数据或状态来判断 16 个按键中有没有按键被按下、哪个键被按下，并对其状态做编码输出。接着编写 Test Bench 仿真文件实现仿真。接着进行管脚分配，最后按动矩阵键盘按键检验数码管上的输出是否正确。

2 设计分析

需要针对序列产生器、七段数码管、分频器、按键检测器编写不同模块。思路上，序列产生器用有限状态机的方法编写。先将序列产生器与按键检测器相连，再接到七段数码管上，得到输出。其中，CLK 信号由分频器分频。

具体模块如下：

- 列扫描信号产生器
 - 输入：使复位信号 reset、时钟信号 clk（实际输入是经过分频后的 clkD）；
 - 输出：数据序列；
- 按键检测器
 - 输入：时钟信号 clk（实际输入是经过分频后的 clkD）、行信号 row、列信号 col；
 - 输出：按键编码；
- 数码管显示器
 - 输入：4 位二进制信号 q；
 - 输出：段码信号 A,B,C,D,E,F,G；
- 分频器
 - 输入：原始时钟 clk、复位信号 reset；
 - 输出：分频后 clkD；

3 Verilog 源代码

```
1 module scanout_11q(clk,reset,Moore);
2     input clk,reset;
3     output [3:0] Moore;
4     reg [3:0] Moore;
5
6     reg [1:0] st;
7     parameter S0=0,S1=1,S2=2,S3=3;
8
9     always @(posedge clk or negedge reset) begin
10         if (!reset) begin
11             st <= S0;
12         end
```

```

13         else begin
14             case (st)
15                 S0:begin st <= S1;end
16                 S1:begin st <= S2;end
17                 S2:begin st <= S3;end
18                 S3:begin st <= S0;end
19                 default st <= S0;
20             endcase
21         end
22     end
23
24     always @(st) begin
25         case (st)
26             S0:Moore <= 4'b1110;
27             S1:Moore <= 4'b1101;
28             S2:Moore <= 4'b1011;
29             S3:Moore <= 4'b0111;
30             default Moore <= 4'b1110;
31         endcase
32     end
33 endmodule

```

代码 1: 列扫描信号产生器

```

1 module get_key_llq(clk,col,row,Moore);
2     input clk;
3     input [3:0] col;
4     input [3:0] row;
5     output [3:0] Moore;
6     reg [3:0] Moore;
7
8     always @(posedge clk) begin
9         case(row)
10             4'b1110:
11                 case(col)
12                     4'b1110:Moore<=4'b0001;
13                     4'b1101:Moore<=4'b0010;
14                     4'b1011:Moore<=4'b0011;
15                     4'b0111:Moore<=4'b1010;
16                 endcase
17             4'b1101:
18                 case(col)
19                     4'b1110:Moore<=4'b0100;
20                     4'b1101:Moore<=4'b0101;
21                     4'b1011:Moore<=4'b0110;
22                     4'b0111:Moore<=4'b1011;
23                 endcase
24             4'b1011:
25                 case(col)
26                     4'b1110:Moore<=4'b0111;
27                     4'b1101:Moore<=4'b1000;
28                     4'b1011:Moore<=4'b1001;
29                     4'b0111:Moore<=4'b1100;
30                 endcase
31             4'b0111:
32                 case(col)
33                     4'b1110:Moore<=4'b1110;
34                     4'b1101:Moore<=4'b0000;
35                     4'b1011:Moore<=4'b1111;
36                     4'b0111:Moore<=4'b1101;
37                 endcase
38         endcase
39     end
40 endmodule

```

代码 2: 读取按键模块

```

1 module Seg7Led(q,A,B,C,D,E,F,G);
2     input [3:0] q;
3     output A,B,C,D,E,F,G;
4     reg [6:0] ATOG;
5     always@(q)
6         begin
7             ATOG = 7'b0000000;
8             case(q)
9                 4'b0000:ATOG = 7'b0000001;
10                4'b0001:ATOG = 7'b1001111;
11                4'b0010:ATOG = 7'b0010010;

```

```

12         4'b0011:ATOG = 7'b0000110;
13         4'b0100:ATOG = 7'b1001100;
14         4'b0101:ATOG = 7'b0100100;
15         4'b0110:ATOG = 7'b0100000;
16         4'b0111:ATOG = 7'b0001111;
17         4'b1000:ATOG = 7'b0000000;
18         4'b1001:ATOG = 7'b0001000;
19         4'b1010:ATOG = 7'b0001000;
20         4'b1011:ATOG = 7'b1100000;
21         4'b1100:ATOG = 7'b0110001;
22         4'b1101:ATOG = 7'b1000010;
23         4'b1110:ATOG = 7'b0110000;
24         4'b1111:ATOG = 7'b0111000;
25         //default:ATOG = 7'b1111111;
26     endcase
27 end
28
29     assign A = ATOG[6];
30     assign B = ATOG[5];
31     assign C = ATOG[4];
32     assign D = ATOG[3];
33     assign E = ATOG[2];
34     assign F = ATOG[1];
35     assign G = ATOG[0];
36
37 endmodule

```

代码 3: 数码管显示

```

1 module FD_llq(clk,clkD,reset);
2     input clk;
3     input reset;
4     output clkD;
5     reg [20:0] cnt = 0;
6     reg clkD;
7     always @(posedge clk) begin
8         if(reset == 1'b0) begin
9             cnt <= 20'd0;
10            clkD <=0;
11        end
12        else begin
13            if(cnt==20'd100000) begin
14                cnt <=20'd0;
15                clkD <=~clkD;
16            end
17            else begin
18                cnt <=cnt+1;
19            end
20        end
21    end
22 endmodule

```

代码 4: 分频器

```

1 module FPGA_EXP4(clk,reset,col,row,A,B,C,D,E,F,G,LED);
2     input clk,reset;
3     input [3:0] row;
4     output [3:0] col;
5     output A,B,C,D,E,F,G,LED;
6
7     wire [3:0] data;
8     wire clkD;
9
10    FD_llq FD(clk,clkD,reset);
11    scanout_llq scanout(clkD,reset,col);
12    get_key_llq get_key(clkD,col,row,data);
13    Seg7Led Seg7Led(data,A,B,C,D,E,F,G);
14
15    assign LED=1;
16 endmodule

```

代码 5: 顶层函数

```

1 `timescale 10ns/1ns
2 module FPGA_EXP4_tb();
3     reg clk,reset;
4     reg [3:0] row;

```


由图可见：

- 行信号为 1110 时
 - 列信号为 1101，选中按键 B2;
 - 列信号为 1011，选中按键 B3;
 -

5 RTL 结构图

 


图 2: 总程序

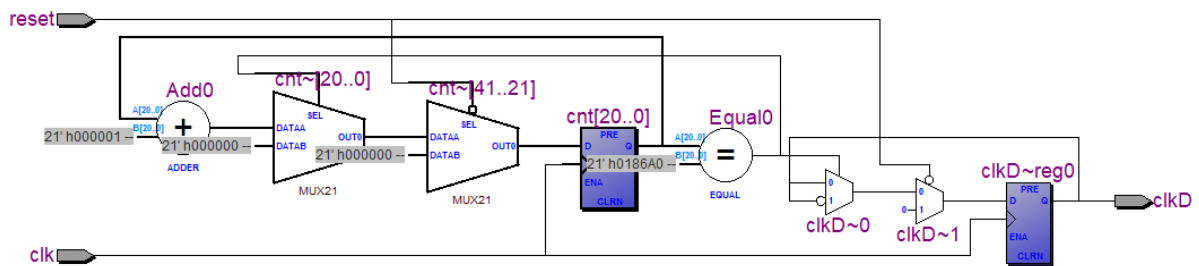


图 3: 分频器

 


图 4: 列扫描信号产生器

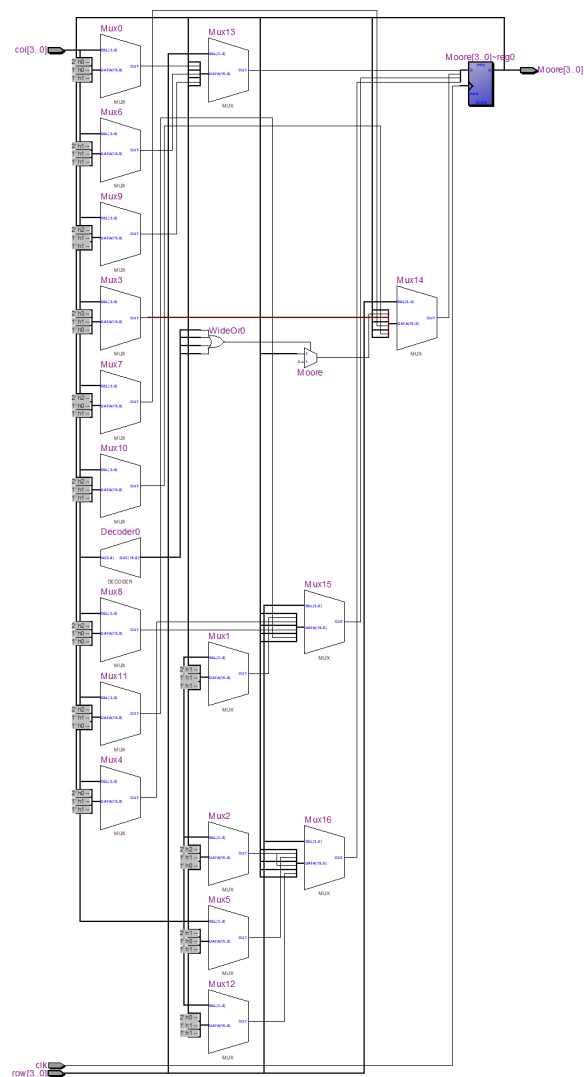


图 5: 获取按键模块

 


图 6: 七段数码管

6 FPGA 验证结果记录

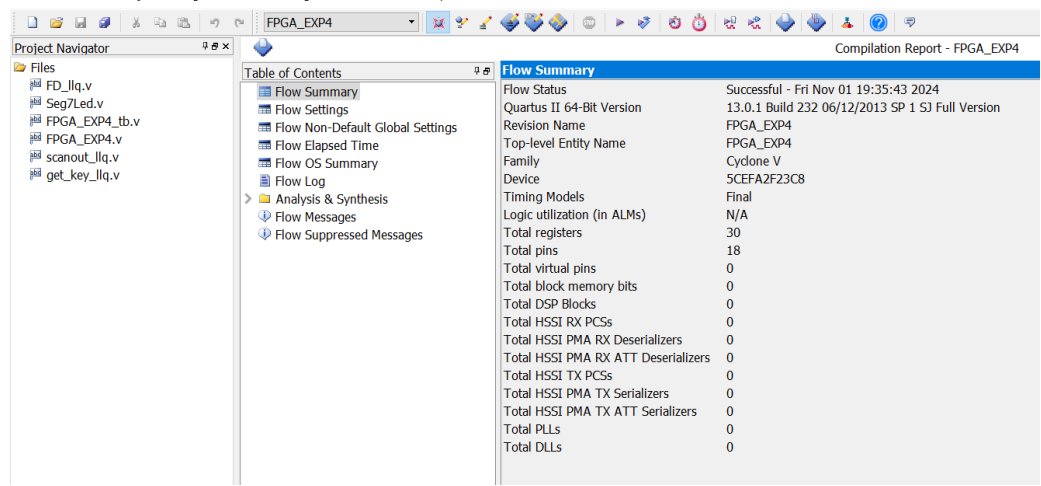


图 7: 资源占用

Node Name	Direction	Location	I/O Bank	REF Group	IO Standard
clk	Unknown	PIN_W16	4A	B4A_N0	2.5 ...ult)
A	Unknown	PIN_K19	7A	B7A_N0	2.5 ...ult)
B	Unknown	PIN_H18	7A	B7A_N0	2.5 ...ult)
C	Unknown	PIN_K20	7A	B7A_N0	2.5 ...ult)
D	Unknown	PIN_M18	5B	B5B_N0	2.5 ...ult)
E	Unknown	PIN_E16	7A	B7A_N0	2.5 ...ult)
F	Unknown	PIN_G13	7A	B7A_N0	2.5 ...ult)
G	Unknown	PIN_G17	7A	B7A_N0	2.5 ...ult)
LED	Unknown	PIN_E12	7A	B7A_N0	2.5 ...ult)
col[3]	Unknown	PIN_AB22	4A	B4A_N0	2.5 ...ult)
col[2]	Unknown	PIN_AB20	4A	B4A_N0	2.5 ...ult)
col[1]	Unknown	PIN_AA20	4A	B4A_N0	2.5 ...ult)
col[0]	Unknown	PIN_Y17	4A	B4A_N0	2.5 ...ult)
reset	Unknown	PIN_T19	5A	B5A_N0	2.5 ...ult)
row[3]	Unknown	PIN_V21	4A	B4A_N0	2.5 ...ult)
row[2]	Unknown	PIN_W21	4A	B4A_N0	2.5 ...ult)
row[1]	Unknown	PIN_Y19	4A	B4A_N0	2.5 ...ult)
row[0]	Unknown	PIN_Y21	4A	B4A_N0	2.5 ...ult)

图 8: 管脚锁定情况

动态结果的文字描述：先拨动 DIP15=0，复位。再拨动 DIP15=1 并保持不变，使能列扫描信号产生器。

按下矩阵键盘，第一个数码管会显示按下的数字。

7 实验总结

通过这次实验，我明白了分模块调用的重要性。针对不同器件写不同模块再进行调用，可以使代码结构更加清晰。

其中，我在设计保持数码管上的数字这部分代码时遇到了困难，后来发现只要在设计译码器时，不设置 default 的值，不按按键时的结果便不会记录，从而实现了数码管上数字的保持。

在仿真的时候，出现了“2, 3, b, 1, 5, 6, c, 4”这样的序列，经检查调试，发现是因为行信号与列信号一起产生，输出信号读取延迟的原因，因此我把行信号延迟产生，即成功实现“2, 3, a, 1, 5, 6, b, 4”这样的正确输出。

我还碰到上板时按下按键，数码管一直没有反应的情况。经检查，分频器过度分频，在按下时候没遇到上升沿，检测不到，需要长按或修改分频系数。

在这次实验中，我收获良多。下次实验会更注意让代码结构更清晰，仿真更加全面，以便于最后的硬件验证。