

实验 3：序列检测器设计

林莉淇 PB22051128

1 实验内容

首先编程设计两个序列产生器（即有限状态机），一个是包含“111010011”的序列产生器，另一个是不包含“111010011”的序列产生器，同时编程设计一个序列检测器（也可以看作是一个状态机）。通过选择器选一路序列送入序列检测器，如果输入的序列包含“111010011”，则序列检测器输出状态“1”，表示检测到被测序列，否则序列检测器输出状态“0”，表示没有检测到被测序列。

再编写 Test Bench 程序并完成功能仿真。接着查看 RTL 电路结构图、为设计工程分配管脚。最后进行硬件验证：观察 LED 灯，查看结果是否正确，并通过切换输入序列验证序列检测器是否正确。

 


图 1: 实验结构图

2 设计分析

需要针对两个序列产生器、选择器、序列检测器编写不同模块。思路是，两个序列产生器序列检测器都可以用有限状态机的方法编写。先将两个序列产生器与选择器相连，再接到序列检测器上，得到输出。其中，CLK 信号由分频器分频。

具体模块如下：

- 序列产生器
 - 输入：使复位信号 reset、时钟信号 clk（实际输入是经过分频后的 clkD）；
 - 输出：数据序列；
- 序列检测器
 - 输入：使复位信号 reset、时钟信号 clk（实际输入是经过分频后的 clkD）、输入数据；
 - 输出：检测结果；
- 选择器
 - 输入：2 个数据 A、B、选择信号 select；
 - 输出：选择结果 Q；
- 分频器
 - 输入：原始时钟 clk、复位信号 reset；
 - 输出：分频后 clkD；

3 Verilog 源代码

```
1 module FSM1_11q(clk,reset,Moore);
2     input clk,reset;
3     output [1:0] Moore;
4     reg [1:0] Moore;
5     parameter S0=0,S1=1,S2=2,S3=3,S4=4,S5=5,S6=6,S7=7,S8=8,S9=9;
6     reg [3:0]st;
7
8     always @(posedge clk or negedge reset) begin
9         if (!reset) begin
10             st <= S0;
11         end
12         else begin
13             case (st)
14                 S0:begin st <= S1;end
15                 S1:begin st <= S2;end
16                 S2:begin st <= S3;end
17                 S3:begin st <= S4;end
18                 S4:begin st <= S5;end
19                 S5:begin st <= S6;end
20                 S6:begin st <= S7;end
21                 S7:begin st <= S8;end
22                 S8:begin st <= S9;end
23                 S9:begin st <= S0;end
24                 default st <= S9;
25             endcase
26         end
27     end
28
29     always @(st) begin
30         case (st)
31             S0:Moore <= 1'b1;
32             S1:Moore <= 1'b1;
33             S2:Moore <= 1'b1;
34             S3:Moore <= 1'b0;
35             S4:Moore <= 1'b1;
36             S5:Moore <= 1'b0;
37             S6:Moore <= 1'b0;
38             S7:Moore <= 1'b1;
39             S8:Moore <= 1'b1;
40             S9:Moore <= 1'b0;
41             default Moore <= 1'b0;
42         endcase
43     end
44 endmodule
```

代码 1: 序列产生器 1 (包含 111010011)

```
1 module FSM2_11q(clk,reset,Moore);
2     input clk,reset;
3     output [1:0] Moore;
4     reg [1:0] Moore;
5     parameter S0=0,S1=1,S2=2,S3=3,S4=4,S5=5,S6=6,S7=7,S8=8,S9=9;
6     reg [3:0]st;
7
8     always @(posedge clk or negedge reset) begin
9         if (!reset) begin
10             st <= S0;
11         end
12         else begin
13             case (st)
14                 S0:begin st <= S1;end
15                 S1:begin st <= S2;end
16                 S2:begin st <= S3;end
17                 S3:begin st <= S4;end
18                 S4:begin st <= S5;end
19                 S5:begin st <= S6;end
20                 S6:begin st <= S7;end
21                 S7:begin st <= S8;end
22                 S8:begin st <= S9;end
23                 S9:begin st <= S0;end
24                 default st <= S9;
25             endcase
26         end
27     end
28
29     always @(st) begin
```

```

30         case (st)
31             S0:Moore <= 1'b1;
32             S1:Moore <= 1'b0;
33             S2:Moore <= 1'b1;
34             S3:Moore <= 1'b0;
35             S4:Moore <= 1'b0;
36             S5:Moore <= 1'b0;
37             S6:Moore <= 1'b0;
38             S7:Moore <= 1'b0;
39             S8:Moore <= 1'b1;
40             S9:Moore <= 1'b0;
41             default Moore <= 1'b0;
42         endcase
43     end
44 endmodule

```

代码 2: 序列产生器 2 (不包含 111010011)

```

1 module seq_detector_llq(clk,reset,Moore,str1);
2     input clk,reset,str1;
3     output [1:0] Moore;
4     reg [1:0] Moore;
5     parameter S0=0,S1=1,S2=2,S3=3,S4=4,S5=5,S6=6,S7=7,S8=8,S9=9;
6     reg [3:0]st;
7
8     always @(posedge clk or negedge reset) begin
9         if (!reset) begin
10             st <= S0;
11         end
12         else begin
13             case (st)
14                 S0:begin
15                     if(str1 == 1'b1) st <= S1;
16                     else st <= S0; end
17                 S1:begin
18                     if(str1 == 1'b1) st <= S2;
19                     else st <= S0; end
20                 S2:begin
21                     if(str1 == 1'b1) st <= S3;
22                     else st <= S0; end
23                 S3:begin
24                     if(str1 == 1'b0) st <= S4;
25                     else st <= S3; end
26                 S4:begin
27                     if(str1 == 1'b1) st <= S5;
28                     else st <= S0; end
29                 S5:begin
30                     if(str1 == 1'b0) st <= S6;
31                     else st <= S2; end
32                 S6:begin
33                     if(str1 == 1'b0) st <= S7;
34                     else st <= S1; end
35                 S7:begin
36                     if(str1 == 1'b1) st <= S8;
37                     else st <= S0; end
38                 S8:begin
39                     if(str1 == 1'b1) st <= S9;
40                     else st <= S0; end
41                 S9:begin
42                     if(str1 == 1'b1) st <= S1;
43                     else st <= S0; end
44                 default st <= S0;
45             endcase
46         end
47     end
48
49     always @(st) begin
50         case (st)
51             S0:Moore <= 1'b0;
52             S1:Moore <= 1'b0;
53             S2:Moore <= 1'b0;
54             S3:Moore <= 1'b0;
55             S4:Moore <= 1'b0;
56             S5:Moore <= 1'b0;
57             S6:Moore <= 1'b0;
58             S7:Moore <= 1'b0;
59             S8:Moore <= 1'b0;
60             S9:Moore <= 1'b1;
61             default Moore <= 1'b0;

```

```

62         endcase
63     end
64 endmodule

```

代码 3: 序列检测器

```

1 module MUX2T01_llq(A,B,select,Q);
2     input A,B,select;
3     output Q;
4     reg Q;
5
6     always @(A or B or select) begin
7         begin
8             case (select)
9                 1'b0:Q <= A;
10                1'b1:Q <= B;
11            endcase
12        end
13    end
14 endmodule

```

代码 4: 选择器

```

1 module FD_llq(clk,clkD,reset);
2     input clk;
3     input reset;
4     output clkD;
5     reg [20:0] cnt = 0;
6     reg clkD;
7     always @(posedge clk) begin
8         if(reset == 1'b0) begin
9             cnt <= 20'd0;
10            clkD <=0;
11        end
12        else begin
13            if(cnt==20'd1000000) begin
14                cnt <=20'd0;
15                clkD <=~clkD;
16            end
17            else begin
18                cnt <=cnt+1;
19            end
20        end
21    end
22 endmodule

```

代码 5: 分频器

```

1 module FPGA_EXP3_LLQ(clk,reset,select,Q);
2     input clk,reset,select;
3     output Q;
4     wire x1,x2,x,clkD;
5
6     //FSM1_llq FSM1(clk,reset,x1);
7     //FSM2_llq FSM2(clk,reset,x2);
8     //MUX2T01_llq MUX2T01(x1,x2,select,x); //select=0,选FSM1
9     //seq_detector_llq seq_detector(clk,reset,Q,x);
10
11     FD_llq FD(clk,clkD,reset);
12     FSM1_llq FSM1(clkD,reset,x1);
13     FSM2_llq FSM2(clkD,reset,x2);
14     MUX2T01_llq MUX2T01(x1,x2,select,x); //select=0,选FSM1
15     seq_detector_llq seq_detector(clkD,reset,Q,x);
16
17 endmodule

```

代码 6: 顶层函数 (注释的是仿真所用顶层函数)

```

1 `timescale 10ns/1ns
2 module FPGA_EXP3_LLQ_tb();
3     reg clk,reset,select;
4     wire Q;
5
6     initial clk=0;
7     always #1 clk =~ clk;
8

```

```

9      initial begin
10          #0 reset = 1'b0;
11          #2 reset = 1'b1;
12          #2 select = 1'b0;
13          #70 select = 1'b1;
14      end
15
16      FPGA_EXP3_LLQ U1(clk,reset,select,Q);
17
18  endmodule

```

代码 7: 仿真代码

仿真了 FPGA_EXP3_LLQ 模块 (去掉分频器)。0-2s, reset=0, 统一复位; 2s 之后, reset=1, 使能两个序列产生器、序列检测器。片选信号在 0-70 时间单位内为 0, 选择序列发生器 1; 在 70 时间单位之后为 1, 选择序列发生器 2。

4 仿真结果记录

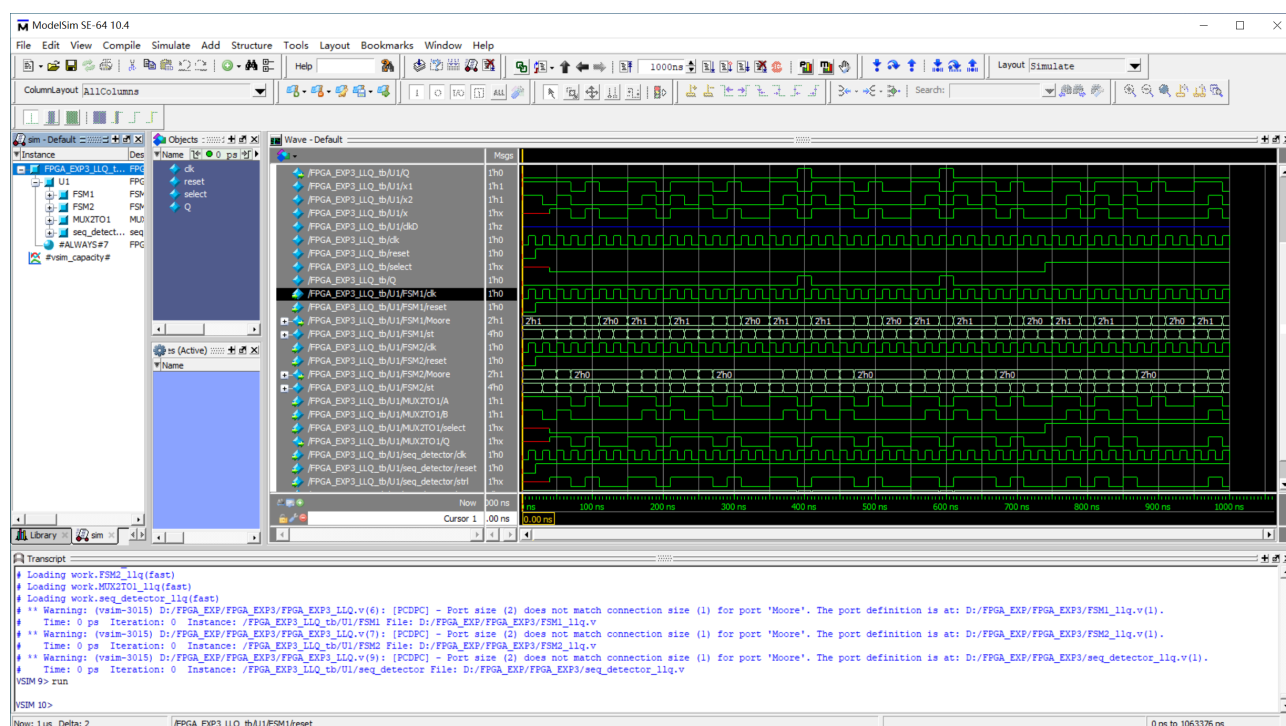


图 2: 仿真结果

由图可见:

- reset=0, 使能序列发生器和检测器未使能
- reset=1, 使能序列发生器和检测器
 - 2-70 单位时间内: select=0, 选序列发生器 1, 此时间段内序列检测器检测到 2 次 111010011, 产生两次高电平;
 - 70 单位时间后: select=1, 选序列发生器 2, 此时间段内序列检测器未检测到 111010011, 不会产生高电平;

5 RTL 结构图

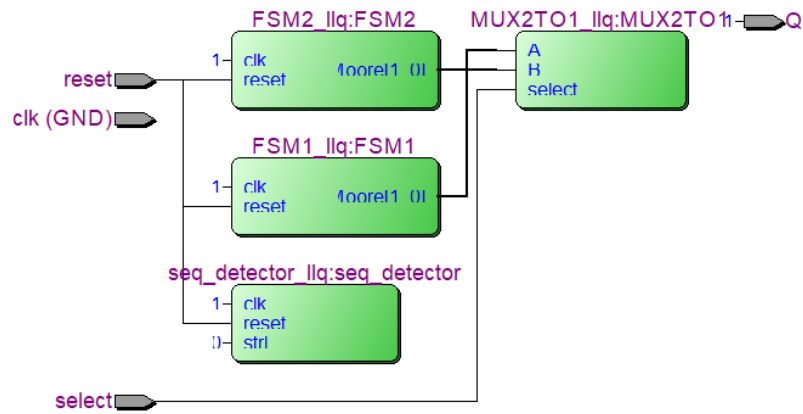


图 3: 总程序

 


图 4: 序列产生器 1

 


图 5: 序列产生器 2

 


图 6: 序列检测器

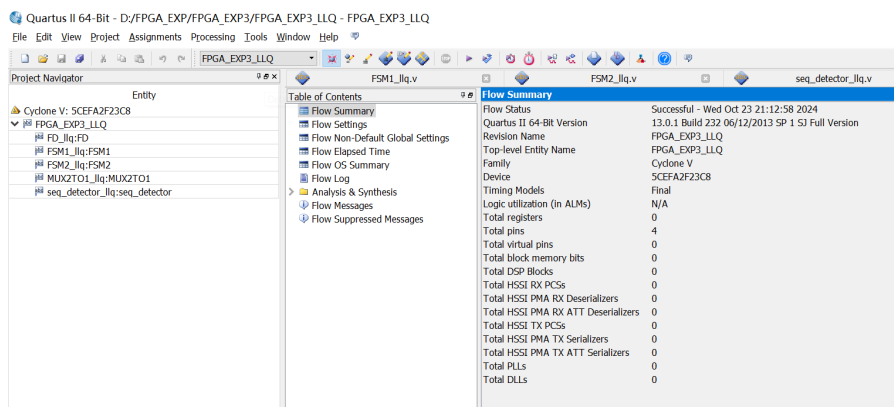


图 7: 全编译之后资源占用信息

6 FPGA 验证结果记录

Named: *	Edit:						
Node Name	Direction	Location	I/O Bank	VREF Group	itter Location	I/O Standarc	
Q	Output	PIN_D12	7A	B7A_N0	PIN_D12	2.5 V ...fault)	
clk	Input	PIN_W16	4A	B4A_N0	PIN_W16	2.5 V ...fault)	
reset	Input	PIN_T19	5A	B5A_N0	PIN_T19	2.5 V ...fault)	
select	Input	PIN_Y11	3B	B3B_N0	PIN_Y11	2.5 V ...fault)	
<<new node>>							

图 8: 管脚锁定情况

动态结果的文字描述：先拨动 DIP15=0，复位。再拨动 DIP15=1 并保持不变，使能序列发生器和检测器。

DIP0=0 时，选择含有 111010011 的序列，LED0 周期性闪烁；DIP0=1 时，选择含有 111010011 的序列，LED0 保持熄灭状态；

7 实验总结

通过这次实验，我明白了分模块调用的重要性。针对不同器件写不同模块再进行调用，可以使代码结构更加清晰。

其中，我碰到去掉分频器仿真时，Q 一直无输出波形的情况。首先是时钟信号传入错误，仍传入 clkD，应该是未分频的 clk。其次时 ctrl 只能从 0 变到 3，原因是“reg [1:0] ctrl”，这样只有 2 位，只能表示 0-3。要让 ctrl 到 9，需要至少 4 位。

我还碰到上板时 LED0 一直没有反应的情况。经检查，是顶层函数的 x 和 Q 传参时位置错误的原因。

在这次实验中，我收获良多。下次实验会更注意让代码结构更清晰，仿真更加全面，以便于最后的硬件验证。