

实验 2：七段数码管动态显示电路设计

林莉淇 PB22051128

1 实验内容

首先编写 Verilog 程序，实现七段数码管动态显示控制电路（原理如下图），再编写 Test Bench 程序并成功能仿真。接着查看 RTL 电路结构图、为设计工程分配管脚，最后完成硬件验证。

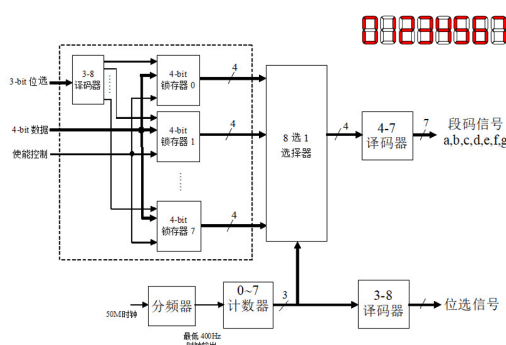


图 1: 总框图

2 设计分析

需要针对锁存器、3-8 译码器、4-7 译码器、8 选 1 选择器、分频器编写不同模块。思路是，先将 3-8 译码器与 8 个 4 位锁存器相连，再用八选一选择器对锁存器做出选择。其中，选择器的选择信号由 clk 经过分频器和计数器给出。之后，把选择得到的输出接到 4-7 译码器上，得到段码信号。此外，计数器的输出经过 3-8 译码器，得到位选信号。

具体模块如下：

- 锁存器
 - 输入：使能信号 en、片选信号 cs、数据 D；
 - 输出：数据 Q；
- 3-8 译码器
 - 输入：二进制数 A；
 - 输出：译码结果 Y；
- 8 选 1 数据选择器
 - 输入：8 个数据 A,B,C,D,E,F,G,H、选择信号 select；
 - 输出：选择结果 Q；
- 7 段数码管
 - 输入：4 位二进制信号 q；
 - 输出：段码信号 A,B,C,D,E,F,G；

- 分频器
 - 输入：原始时钟 clk、复位信号 RST;
 - 输出：分频后 clkD;

3 Verilog 源代码

```

1 module latch4_llq(D,en,cs,Q);
2     input en,cs;
3     input [3:0] D;
4     output [3:0] Q;
5
6     reg [3:0] Q;
7
8     always @ (*)
9     begin
10         if(cs == 1)
11             if(en == 1)
12                 Q <= D;
13             else
14                 Q <= Q;
15         else
16             Q <= Q;
17     end
18 endmodule

```

代码 1: 4 位锁存器

```

1 module decoder3to8_llq(A,Y);
2     input [2:0] A;
3     output [7:0] Y;
4     reg [7:0] Y;
5     always @(A)
6     begin
7         case (A)
8             3'b000: Y = 8'b00000001;
9             3'b001: Y = 8'b00000010;
10            3'b010: Y = 8'b00000100;
11            3'b011: Y = 8'b00001000;
12            3'b100: Y = 8'b00010000;
13            3'b101: Y = 8'b00100000;
14            3'b110: Y = 8'b01000000;
15            3'b111: Y = 8'b10000000;
16        endcase
17    end
18 endmodule

```

代码 2: 3-8 译码器

```

1 module select8to1_llq(A,B,C,D,E,F,G,H,select,Q);
2     input [3:0] A,B,C,D,E,F,G,H;
3     input [2:0] select;
4     output [3:0] Q;
5     reg [3:0] Q;
6     always @(A or B or C or D or E or F or G or H or select)
7     begin
8         case (select)
9             3'b000: Q <= A;
10            3'b001: Q <= B;
11            3'b010: Q <= C;
12            3'b011: Q <= D;
13            3'b100: Q <= E;
14            3'b101: Q <= F;
15            3'b110: Q <= G;
16            3'b111: Q <= H;
17            default: Q <= A;
18        endcase
19    end
20 endmodule

```

代码 3: 8 选 1 数据选择器

```

1 module func_11q(select,count,data,en,Q);
2     input [2:0] select;
3     input [2:0] count;
4     input [3:0] data;
5     input en;
6     wire [3:0] Q0,Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7;
7     wire [7:0] CS;
8     output [3:0] Q;
9
10    decoder3to8_11q Decoder(.A(select),.Y(CS));
11    latch4_11q LATCH0(.en(en),.D(data),.Q(Q0),.cs(CS[0]));
12    latch4_11q LATCH1(.en(en),.D(data),.Q(Q1),.cs(CS[1]));
13    latch4_11q LATCH2(.en(en),.D(data),.Q(Q2),.cs(CS[2]));
14    latch4_11q LATCH3(.en(en),.D(data),.Q(Q3),.cs(CS[3]));
15    latch4_11q LATCH4(.en(en),.D(data),.Q(Q4),.cs(CS[4]));
16    latch4_11q LATCH5(.en(en),.D(data),.Q(Q5),.cs(CS[5]));
17    latch4_11q LATCH6(.en(en),.D(data),.Q(Q6),.cs(CS[6]));
18    latch4_11q LATCH7(.en(en),.D(data),.Q(Q7),.cs(CS[7]));
19
20    select8to1_11q MUX(.A(Q0),.B(Q1),.C(Q2),.D(Q3),.E(Q4),.F(Q5),.G(Q6),.H(Q7),.select(count),.Q(Q));
21
22 endmodule

```

代码 4: 锁存器、3-8 译码器、8 选一数据选择器综合模块（待仿真模块）

```

1 module Seg7Led(q,A,B,C,D,E,F,G);
2     input [3:0] q;
3     output A,B,C,D,E,F,G;
4     reg [6:0] ATOG;
5     always@(q)
6         begin
7             ATOG = 7'b0000000;
8             case(q)
9                 4'b0000:ATOG = 7'b0000001;
10                4'b0001:ATOG = 7'b1001111;
11                4'b0010:ATOG = 7'b0010010;
12                4'b0011:ATOG = 7'b0000110;
13                4'b0100:ATOG = 7'b1001100;
14                4'b0101:ATOG = 7'b0100100;
15                4'b0110:ATOG = 7'b0100000;
16                4'b0111:ATOG = 7'b0001111;
17                4'b1000:ATOG = 7'b0000000;
18                4'b1001:ATOG = 7'b0001000;
19                4'b1010:ATOG = 7'b0001000;
20                4'b1011:ATOG = 7'b1100000;
21                4'b1100:ATOG = 7'b0110001;
22                4'b1101:ATOG = 7'b1000010;
23                4'b1110:ATOG = 7'b0110000;
24                4'b1111:ATOG = 7'b0111000;
25                default:ATOG = 7'b1111111;
26            endcase
27        end
28
29    assign A = ATOG[6];
30    assign B = ATOG[5];
31    assign C = ATOG[4];
32    assign D = ATOG[3];
33    assign E = ATOG[2];
34    assign F = ATOG[1];
35    assign G = ATOG[0];
36
37 endmodule

```

代码 5: 7 段数码管

```

1 module FD(clk,clkD,RST);
2     input clk;
3     input RST;
4     output clkD;
5     reg [17:0] cnt = 0;
6     reg clkD;
7     always @(posedge clk) begin
8         if(RST == 1'b0) begin
9             cnt <= 18'd0;
10            clkD <=0;
11        end
12        if(cnt==18'd2) begin

```

```

13         cnt <=18'b000000000000000000;
14         clkD <=~clkD;
15     end
16     else begin
17         cnt <=cnt+1;
18     end
19 end
20 endmodule

```

代码 6: 分频器

```

1 module FPGA_EXP2_llq(en,data,select,clk,LED_S,A,B,C,D,E,F,G,RST);
2     input clk,en,RST;
3     input [2:0] select;
4     input [3:0] data;
5     wire clkD;
6     reg [2:0] count;
7     output [7:0] LED_S;
8     output A,B,C,D,E,F,G;
9
10    wire [3:0] Q;
11
12    FD FD(clk,clkD,RST);
13
14    always@(posedge clkD) begin
15        count = count+1;
16    end
17
18    decoder3to8_llq Decoder(.A(count),.Y(LED_S));
19    func_llq func(select,count,data,en,Q);
20    Seg7Led Seg7Led(Q,A,B,C,D,E,F,G);
21
22 endmodule

```

代码 7: 顶层函数

```

1 `timescale 10ns/1ns
2 module func_llq_tb();
3     reg [2:0] select,count;
4     reg [3:0] data;
5     reg en;
6     wire [3:0] Q;
7
8     initial begin
9         #0 en=1'b1;
10    end
11
12    always begin
13        #0 select=3'b000;
14        #2 select=3'b001;
15        #2 select=3'b010;
16        #2 select=3'b011;
17        #2 select=3'b100;
18        #2 select=3'b101;
19        #2 select=3'b110;
20        #2 select=3'b111;
21    end
22
23    always begin
24        #0 data=4'b0000;
25        #2 data=4'b0001;
26        #2 data=4'b0010;
27        #2 data=4'b0011;
28    end
29
30    func_llq U1(select,select, data, en, Q);
31
32 endmodule

```

代码 8: 仿真代码

仿真了 func 模块，即包含 8 个 4 位锁存器、3-8 译码器、8 选一数据选择器的综合模块（实验内容框图中虚线框内部分）。

- 使能信号 en 一直为 1;

- 为了便于仿真，令 8 选一数据选择器的 count 和 3-8 译码器的 select 一同变化（在顶层函数调用该模块时，会将数据选择器的 count 接到分频器上而不是 select 上，此处仅为了便于仿真）。

4 仿真结果记录

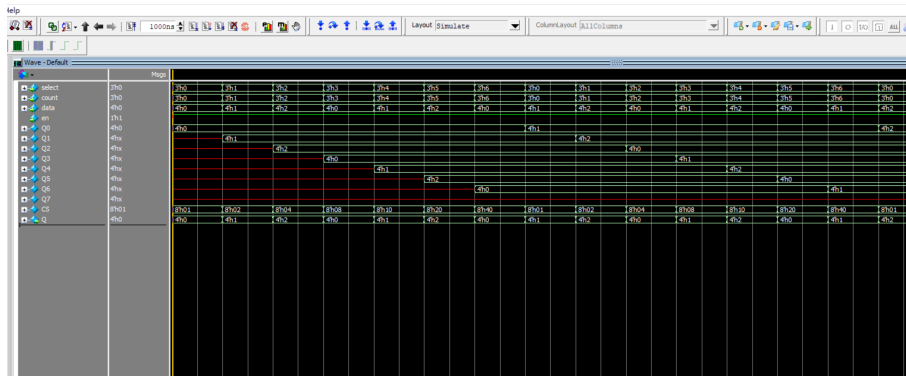


图 2: 仿真结果

由图可见：

- select=0，此时 data=0，存入寄存器 0
- select=1，此时 data=1，存入寄存器 1
- select=2，此时 data=2，存入寄存器 2
- elect=3，此时 data=0，存入寄存器 3
-

可以看出，在使能信号 en 一直为 1 后，select 信号使不同的 data 数据传入到不同的锁存器中。同时，count 接到 select 上，使得 8 选一选择器选择的锁存器与 select 选择的相同，令 data 的改变能反馈到 Q 上。

5 RTL 结构图

 


图 3: 总程序

 


图 4: 分频器

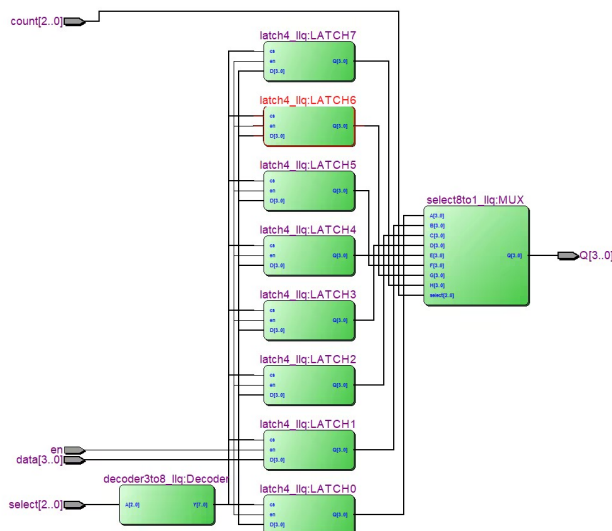


图 5: 仿真模块

select 接到 decoder3to8_llq 上, count 接到 select8to1_llq 上, en 接到每一个锁存器上。

 


图 6: 7 段数码管

 


图 7: 全编译之后资源占用信息

6 FPGA 验证结果记录

Node Name	Direction	Location	I/O Bank	REF Group	ter Locati	Stand	Reserved	ent Strer	lew Rate
A	Output	PIN_K19	7A	B7A_NO	PIN_K19	2.5 ...ult)		12m...lt)	1 (d...ult)
B	Output	PIN_H18	7A	B7A_NO	PIN_H18	2.5 ...ult)		12m...lt)	1 (d...ult)
C	Output	PIN_K20	7A	B7A_NO	PIN_K20	2.5 ...ult)		12m...lt)	1 (d...ult)
D	Output	PIN_M18	5B	B5B_NO	PIN_M18	2.5 ...ult)		12m...lt)	1 (d...ult)
E	Output	PIN_E16	7A	B7A_NO	PIN_E16	2.5 ...ult)		12m...lt)	1 (d...ult)
F	Output	PIN_G13	7A	B7A_NO	PIN_G13	2.5 ...ult)		12m...lt)	1 (d...ult)
G	Output	PIN_G17	7A	B7A_NO	PIN_G17	2.5 ...ult)		12m...lt)	1 (d...ult)
LED_S[7]	Output	PIN_E12	7A	B7A_NO	PIN_E12	2.5 ...ult)		12m...lt)	1 (d...ult)
LED_S[6]	Output	PIN_D13	7A	B7A_NO	PIN_D13	2.5 ...ult)		12m...lt)	1 (d...ult)
LED_S[5]	Output	PIN_A13	7A	B7A_NO	PIN_A13	2.5 ...ult)		12m...lt)	1 (d...ult)
LED_S[4]	Output	PIN_C11	7A	B7A_NO	PIN_C11	2.5 ...ult)		12m...lt)	1 (d...ult)
LED_S[3]	Output	PIN_F13	7A	B7A_NO	PIN_F13	2.5 ...ult)		12m...lt)	1 (d...ult)
LED_S[2]	Output	PIN_E14	7A	B7A_NO	PIN_E14	2.5 ...ult)		12m...lt)	1 (d...ult)
LED_S[1]	Output	PIN_B15	7A	B7A_NO	PIN_B15	2.5 ...ult)		12m...lt)	1 (d...ult)
LED_S[0]	Output	PIN_B16	7A	B7A_NO	PIN_B16	2.5 ...ult)		12m...lt)	1 (d...ult)
RST	Input	PIN_T19	5A	B5A_NO	PIN_T19	2.5 ...ult)		12m...lt)	
clk	Input	PIN_W16	4A	B4A_NO	PIN_W16	2.5 ...ult)		12m...lt)	
data[3]	Input	PIN_Y11	3B	B3B_NO	PIN_Y11	2.5 ...ult)		12m...lt)	
data[2]	Input	PIN_R11	3B	B3B_NO	PIN_R11	2.5 ...ult)		12m...lt)	
data[1]	Input	PIN_U12	3B	B3B_NO	PIN_U12	2.5 ...ult)		12m...lt)	
data[0]	Input	PIN_V13	4A	B4A_NO	PIN_V13	2.5 ...ult)		12m...lt)	
en	Input	PIN_AB13	4A	B4A_NO	PIN_AB13	2.5 ...ult)		12m...lt)	
select[2]	Input	PIN_Y14	4A	B4A_NO	PIN_Y14	2.5 ...ult)		12m...lt)	
select[1]	Input	PIN_Y15	4A	B4A_NO	PIN_Y15	2.5 ...ult)		12m...lt)	
select[0]	Input	PIN_AA15	4A	B4A_NO	PIN_AA15	2.5 ...ult)		12m...lt)	

图 8: 管脚锁定情况

 


图 9: 硬件验证图

动态结果的文字描述: 先拨动 DIP15 复位。拨动 DIP4 使能后, 拨动 DIP5、DIP6、DIP7 选定想要改变的锁存器, 再拨动 DIP0、DIP1、DIP2、DIP3, 改变数字。

例如, 当 DIP0、1、2、3、4、5、6、7 分别为 0001 1 010 时, 从右往左第三个数码管显示的数字为 1。此时再把 DIP5、6、7 调整为 001, 把 DIP0、1、2、3 调整为 0、1、0、0, 则第二个数码管显示 4, 同时第三个数码管依然显示 1。

7 实验总结

通过这次实验, 我明白了分模块调用的重要性。针对不同器件写不同模块再进行调用, 可以使代码结构更加清晰。

其中, 我碰到编译时报错“端口未定义”的情况, module 内定义的所有输入输出端口都要写入 module 后面的括号声明中。

我还碰到分频器没有加复位信号, 模块中各个变量没有赋初值的情况。

在这次实验中, 我收获良多。下次实验会提前写好程序, 成功编译、仿真, 在实验室再进行最后的接线验证。